

8-laboratoriya ishi

**Tranzistorlarda bajariladigan
kuchaytirgichlarni oʻrganish va sinash.**

Ishning maqsadi: Kuchaytirgichlarni ishlash printsipi bilan tanishish.

Nazariy ma'lumotlar


Tranzistor sxemaga ulanayotganda chiqishlaridan biri kirish va chiqish zanjiri uchun umumiy qilib ulanadi, shu sababli quyidagi ulanish sxemalari mavjud:

umumiy baza (UB) (28 a-rasm);

umumiy emitter (UE) (28 b-rasm);

umumiy kollektor (UK) (28 v-rasm).

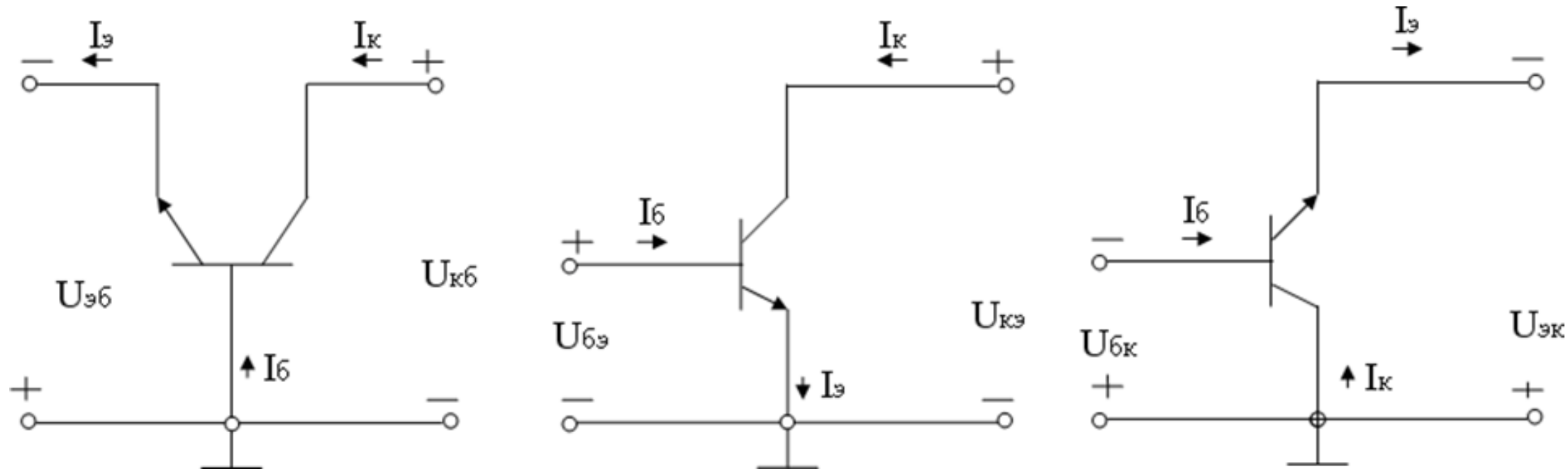Bu vaqtda umumiy chiqish potentsiali nol`ga teng deb olinadi. Kuchlanish manbai qutblari va tranzistor toklarining yo`nalishi tranzistorning aktiv rejimiga mos keladi. UB ulanish sxemasi qator kamchiliklarga ega bo`lib, juda kam ishlatiladi.



28– rasm.

Texnik xarakteristika

Stend o'rganiladigan kuchaytirgichlarning quyidagi xarakteristikalarini tekshirishga imkon beradi:

- a) tinchlik holati;
- b) amplituda xarakteristikasi;
- v) kuchaytirgich koeffitsienti;
- g) chastota xarakteristikasi;
- d) sxemani xarakterli nuqtalarida tok va kuchlanishni otsillogrammalarini olish.

Kuchaytirgichning asosiy xarakteristikalar

- a) kirish signallar dia'azoni, mV: 1-dan 2000-gacha;
- b) kollektor manbaasi kuchlanishining o'zgarish dia'azoni, V: 0-dan 24-gacha;
- v) stok manbaa kuchlanishi, V: 0-dan 12-gacha;
- g) tekshirilayotgan kuchaytirgichlarning kuchaytirish koeffitsienti dia'pazoni: 0,4-dan 50-gacha;
- d) tekshirilayotgan kuchaytirgichlarning kirish qarshiligi dia'azoni, Ω : 100-dan 10000-gacha;
- e) tekshirilayotgan kuchaytirgichlarning yuklama qarshiligi dia'azoni, Ω : $100 \div 10000$;
- j) o'tkazish kengligi, kGts: $0,05 \div 100$.

ПРОСТЕЙШИЙ

УСИЛИТЕЛЬ

ЗВУКА


10мк
25в



КТ837


Звук от мп3 плеера или телефона


1K

3.7-9в

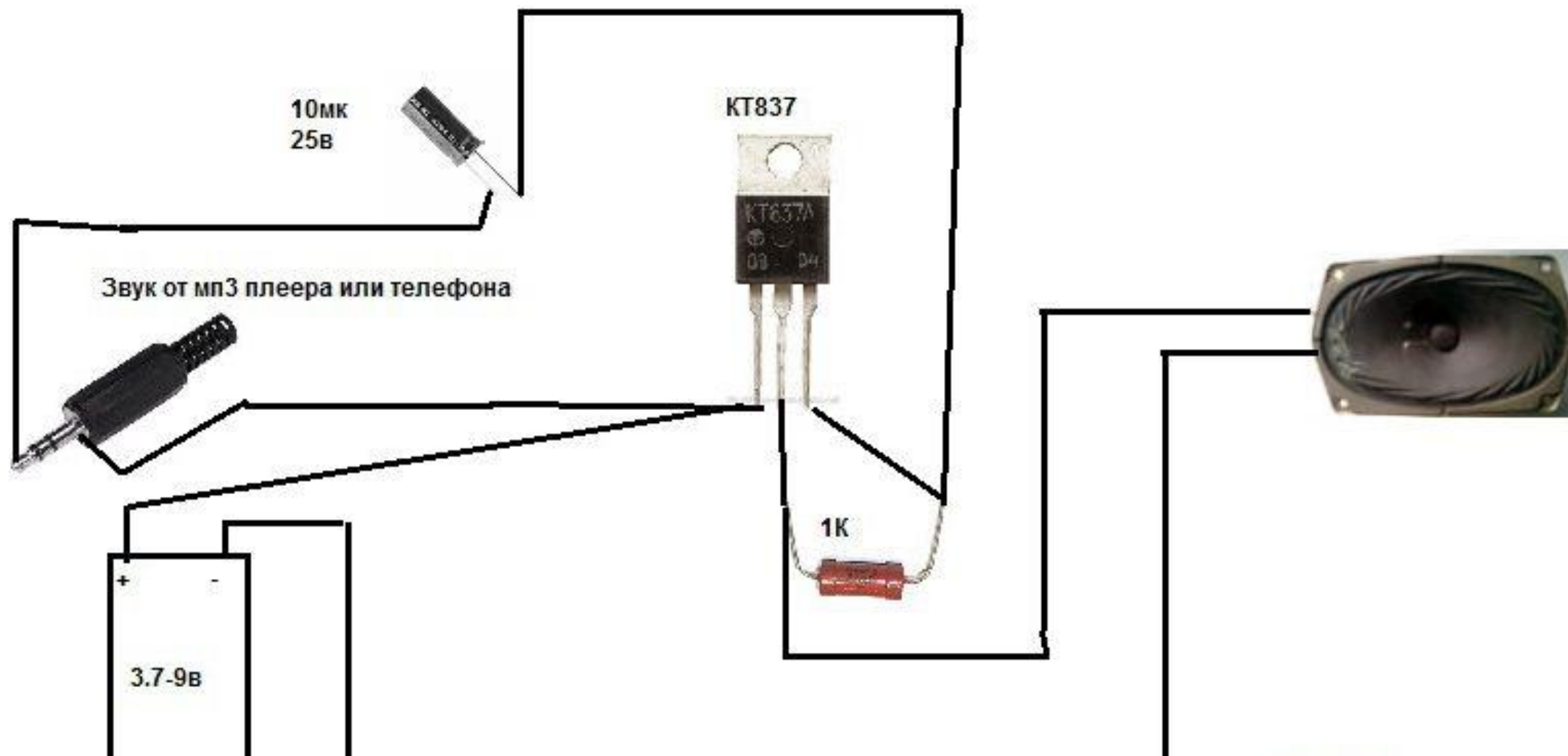

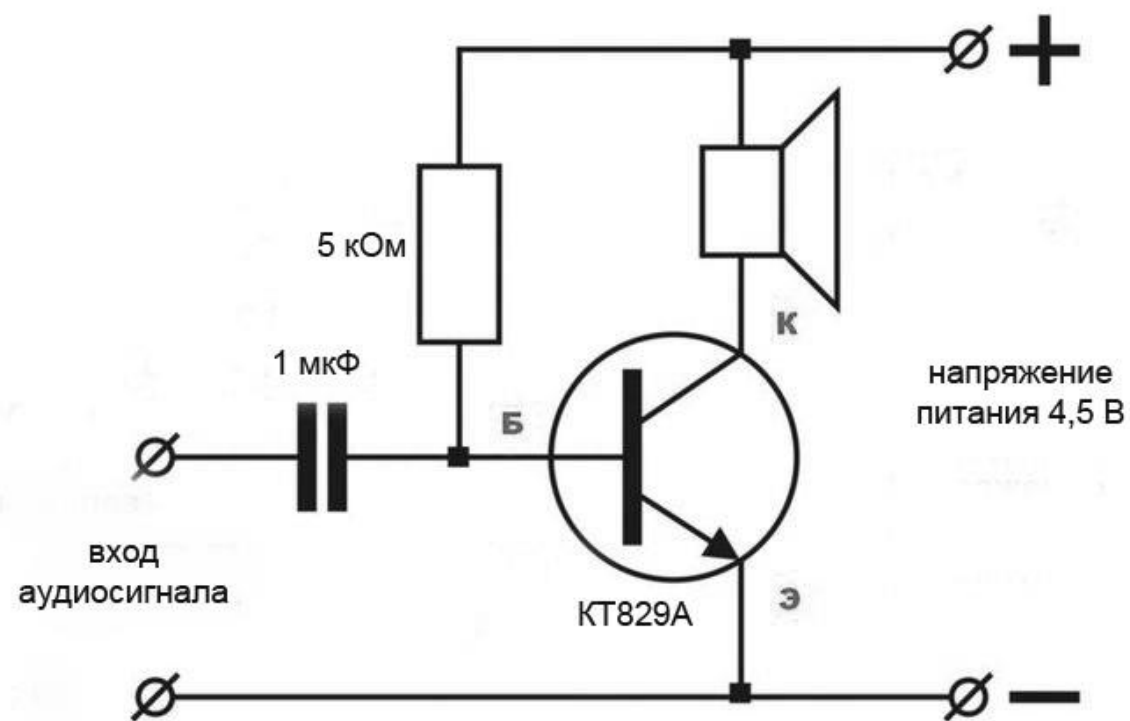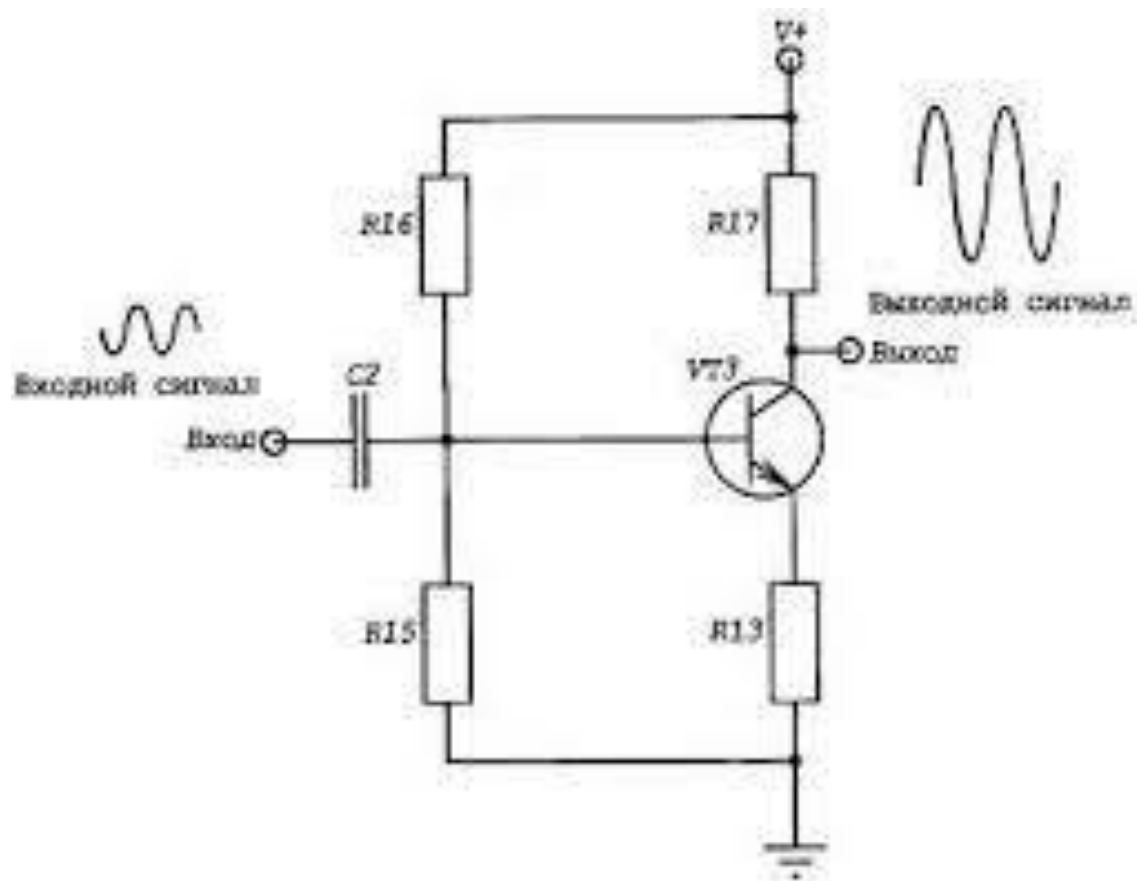

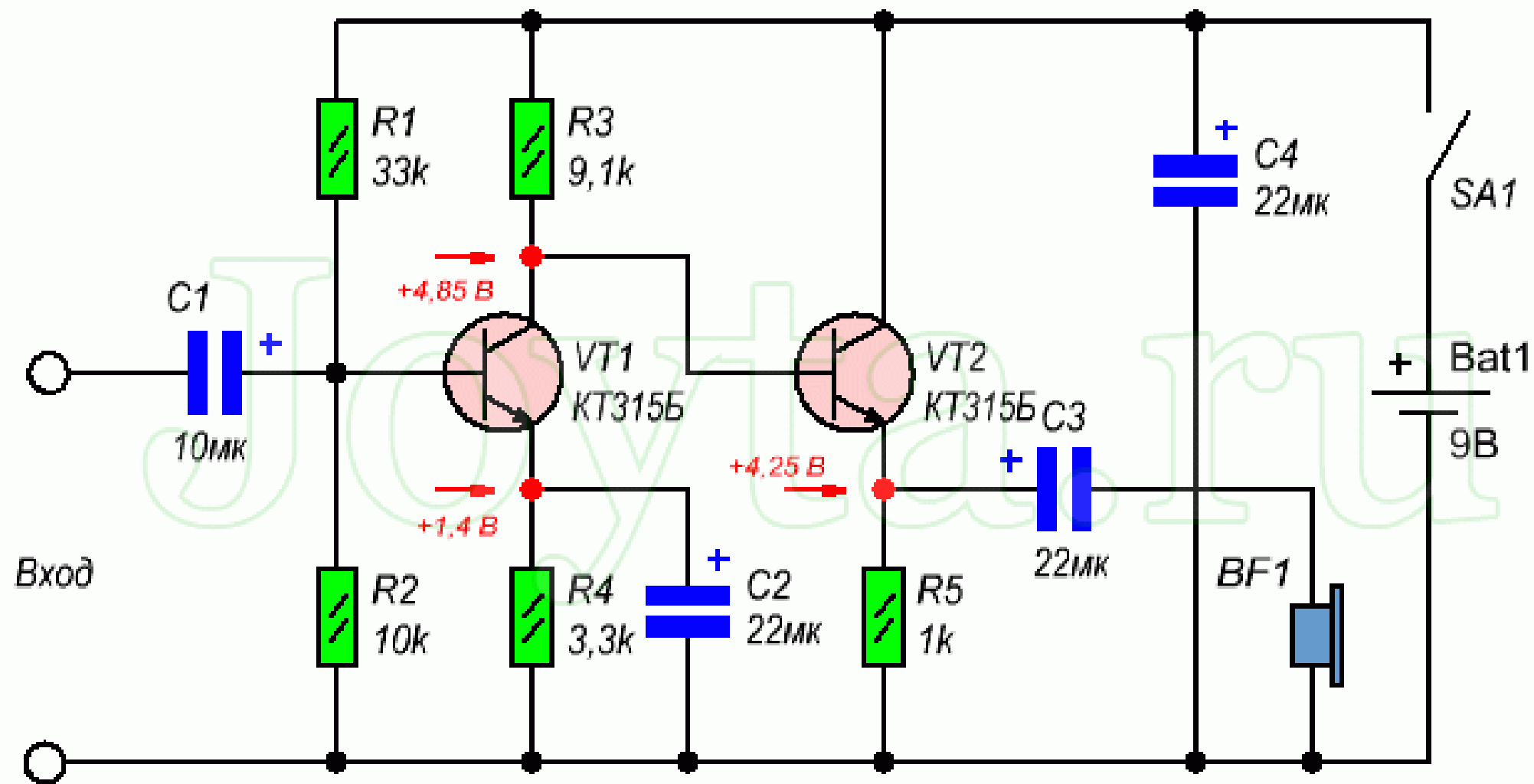

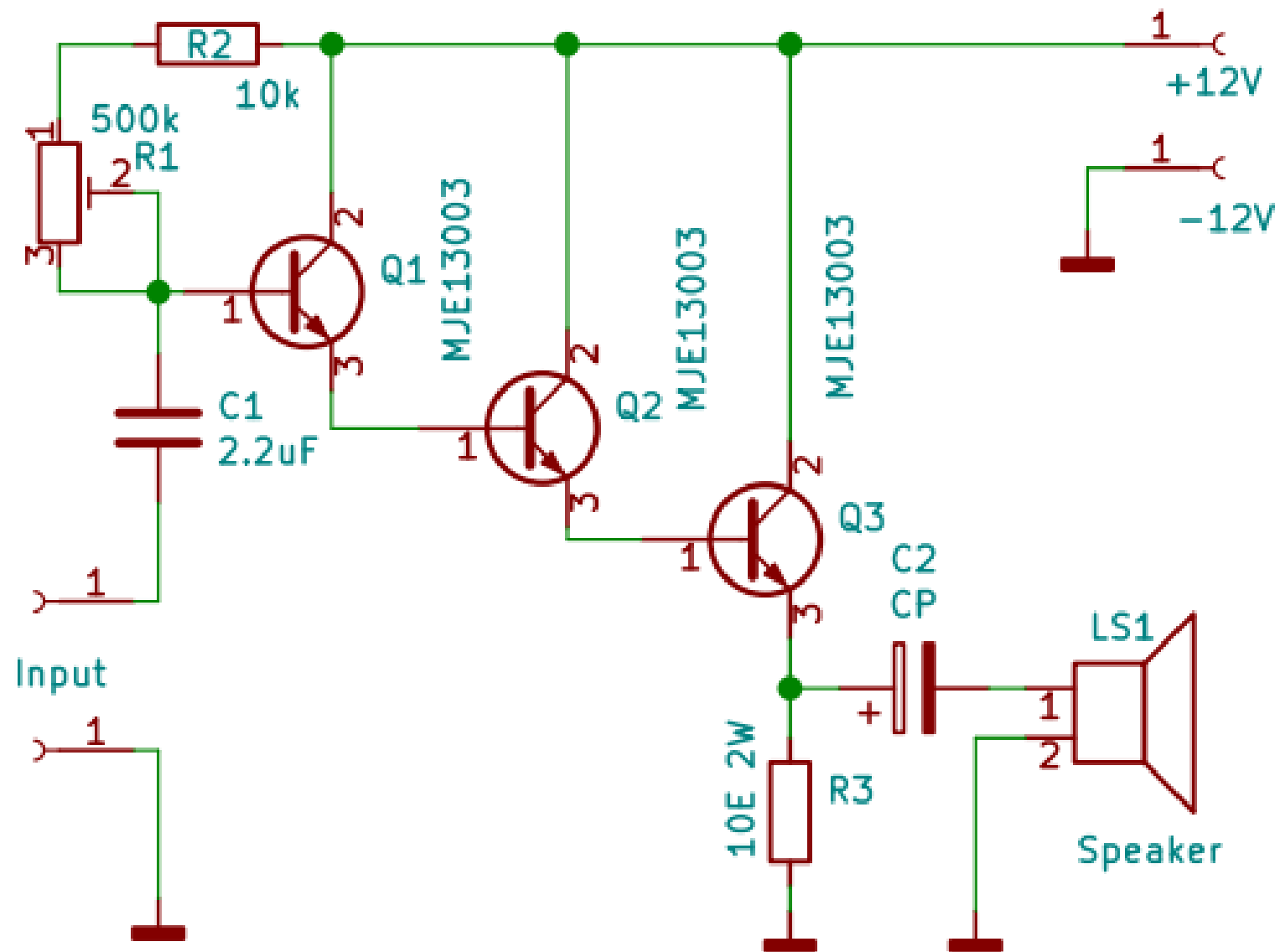

Function generator-XFG1

Waveforms

Signal options

Frequency: 20 kHz



Duty cycle: 50 %

Amplitude: 10 mVp

Offset: 0 V

Set rise/Fall time

Common

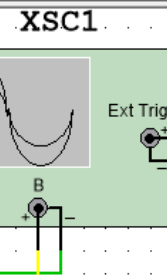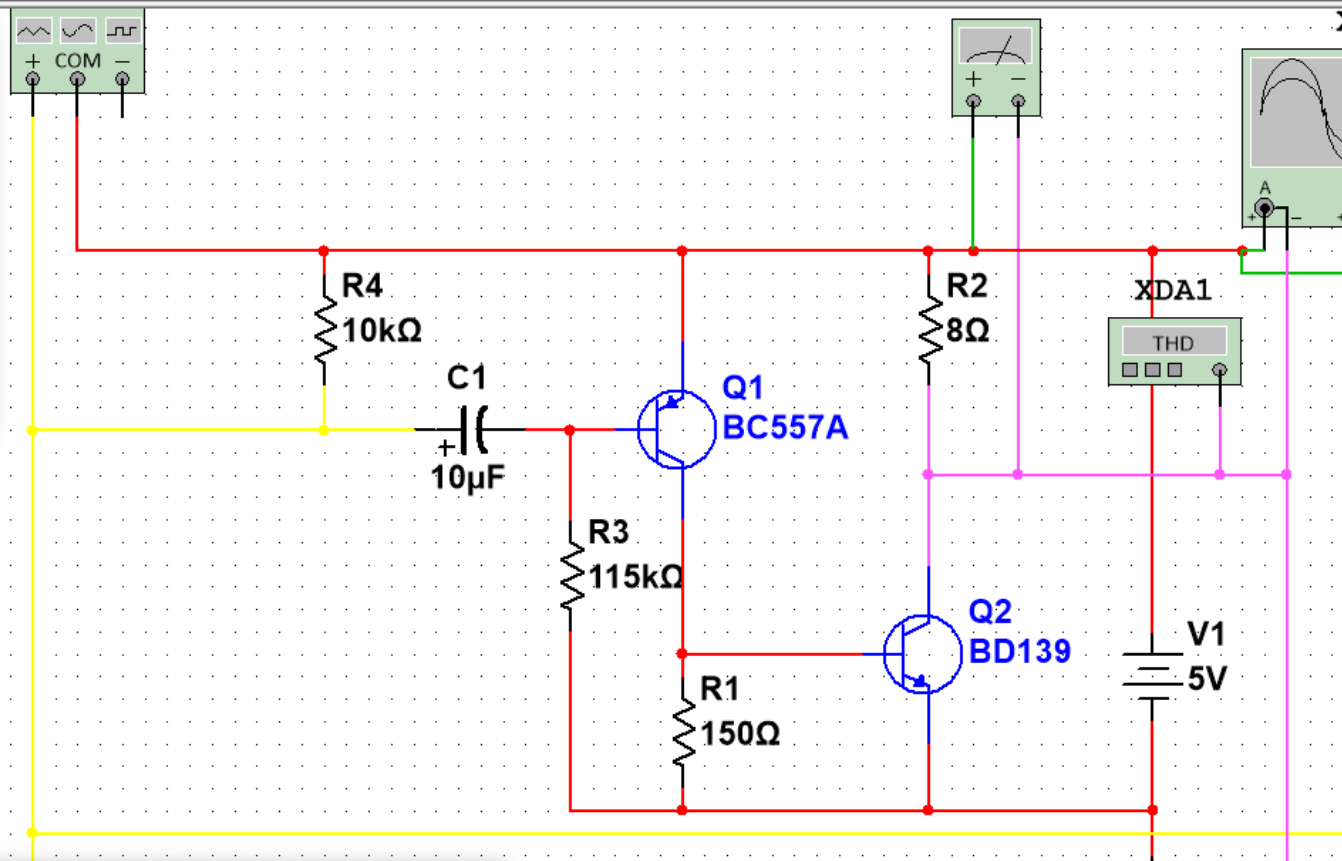

Multimeter-XMM1

2.466 V

A V Ω dB

Set...

Distortion analyzer-XDA1

Total harmonic distortion (THD)

2.325 %

Start Stop




Fundamental freq. 20 kHz


Resolution freq. 10 kHz

Controls

THD SINAD Set...


Display % dB

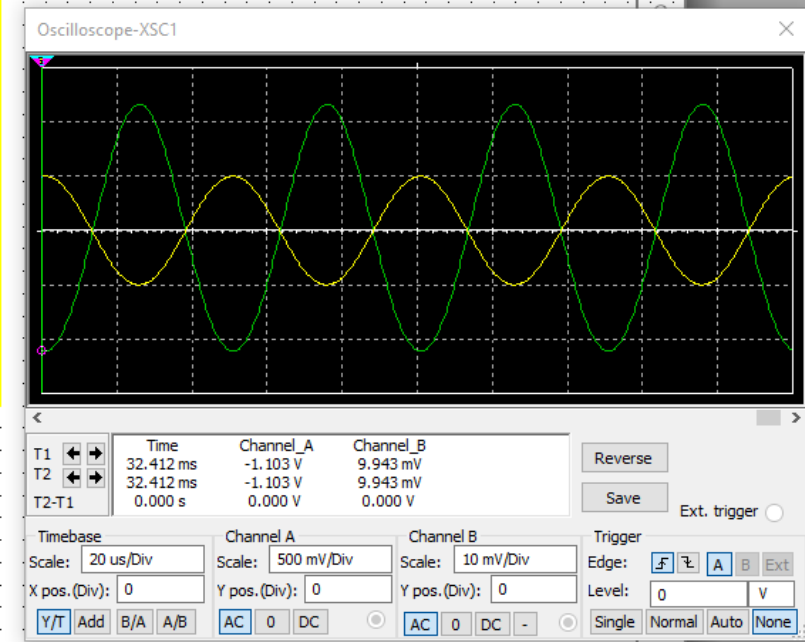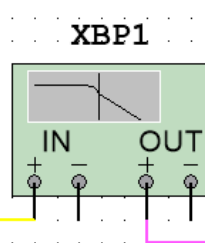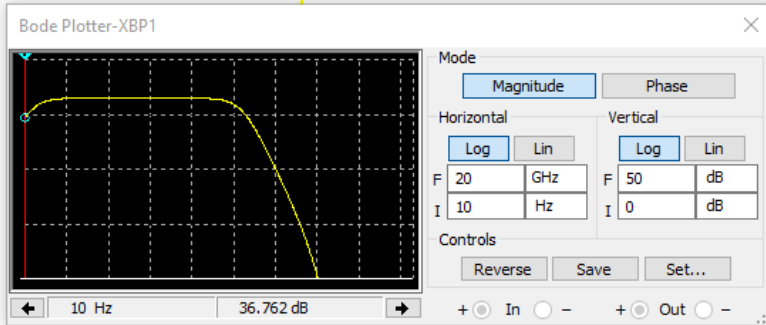

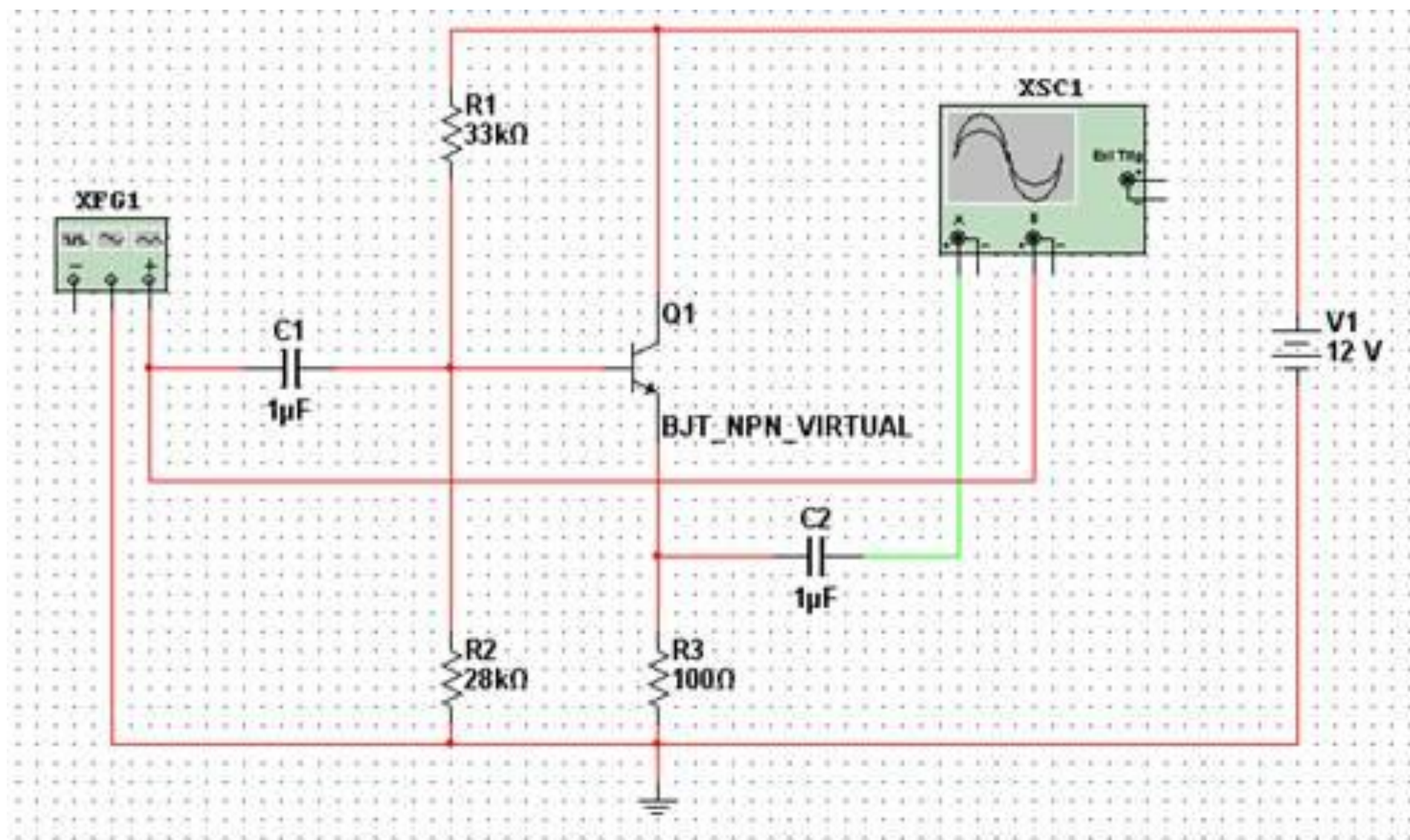


а) - расм Қуғайтүрген схемасы
 құрылымына қарап Ясалын
 Д718 транзисторы
 бітімі транзистор-
 ны қуғайтүрген

Д718 N-P-N

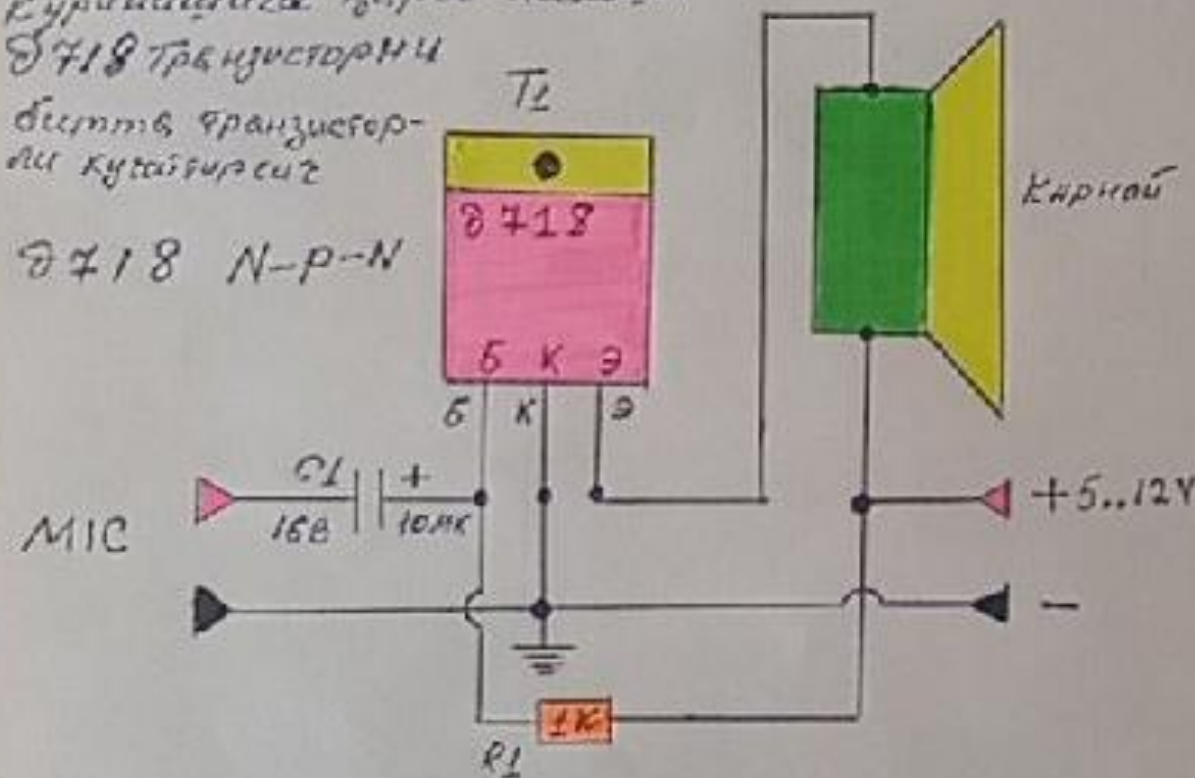

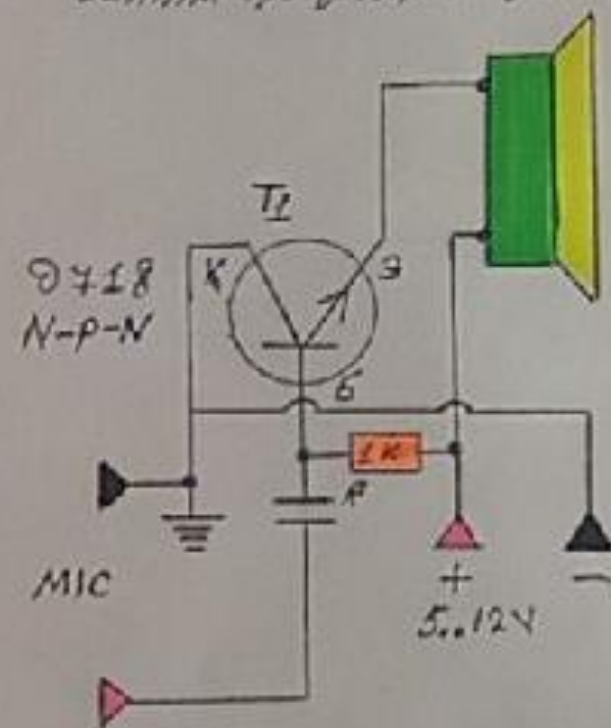
б) - расм Д718 транзисторы схемасы
 бітімі транзисторы қуғайтүрген



Қуғайтүрген құрылымына қарап Ясалын во схемасы қарап Ясалын.


б)-рәсми икки транзисторлы күзәтүсүз схемасы.

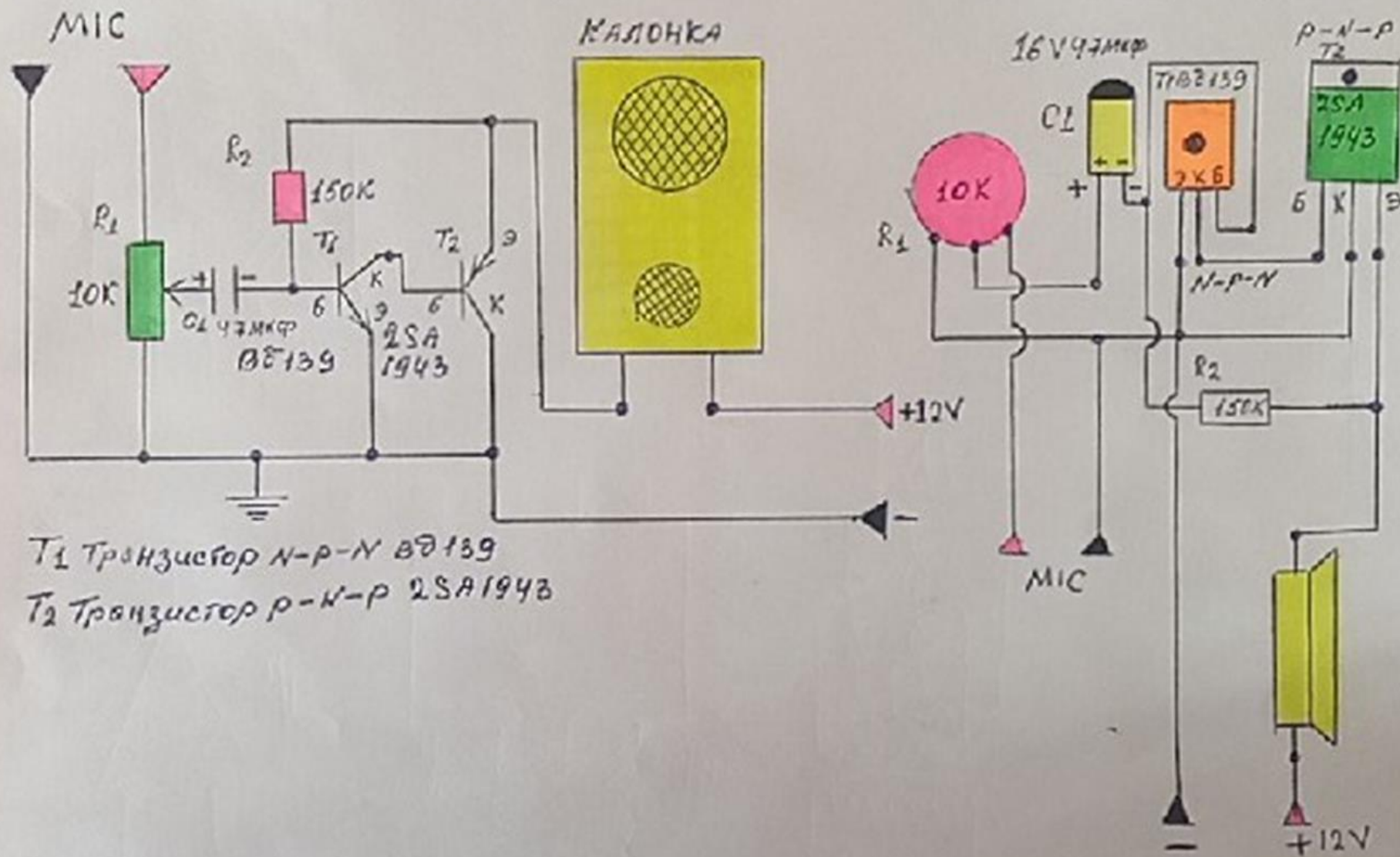в)-рәсми диодлы транзисторлы күзәтүсүз схемасы.




T_1 Транзистор N-P-N B8139

T_2 Транзистор P-N-P 2SA1943

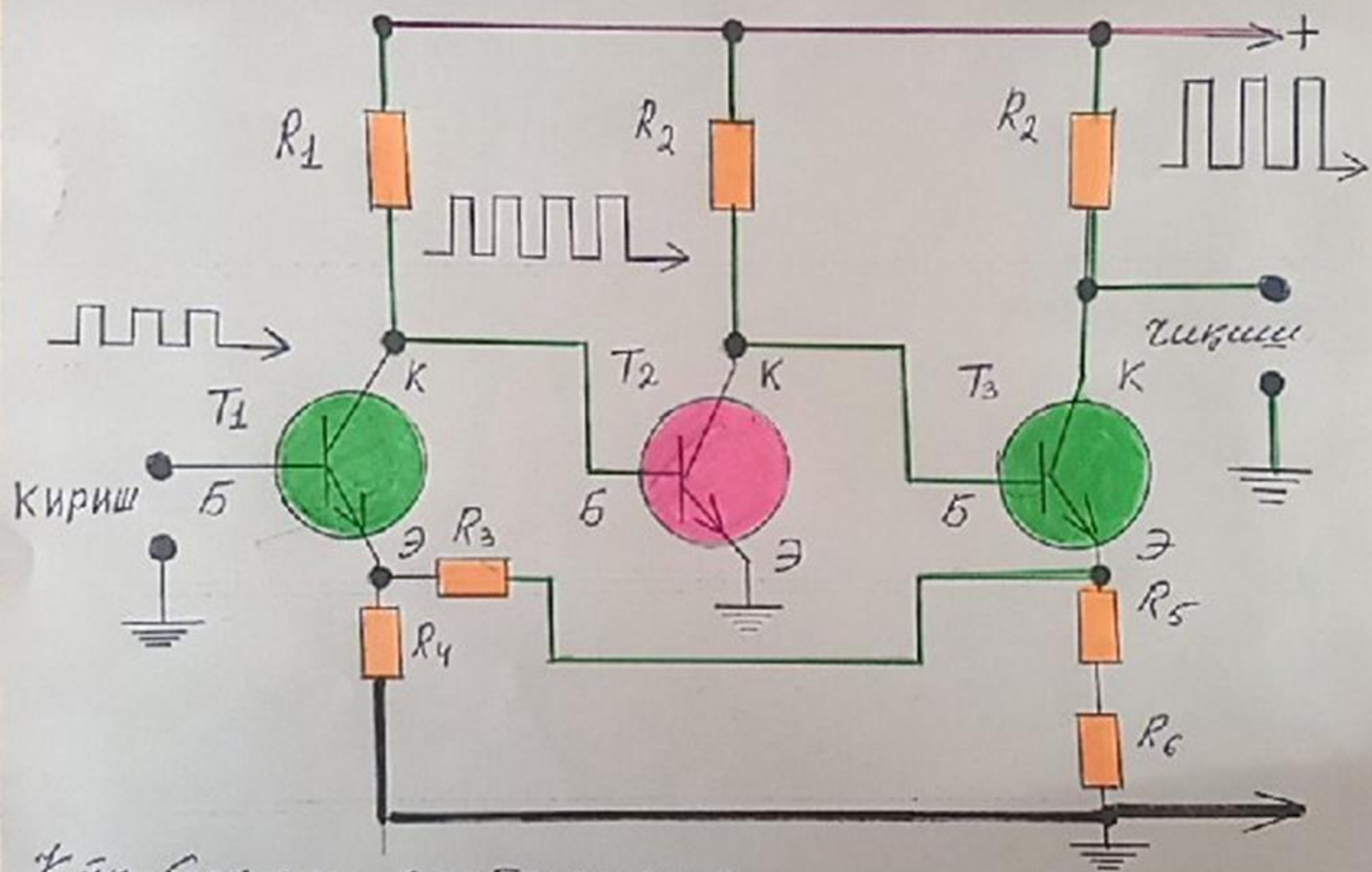



Җән боскылы ругайтуралар

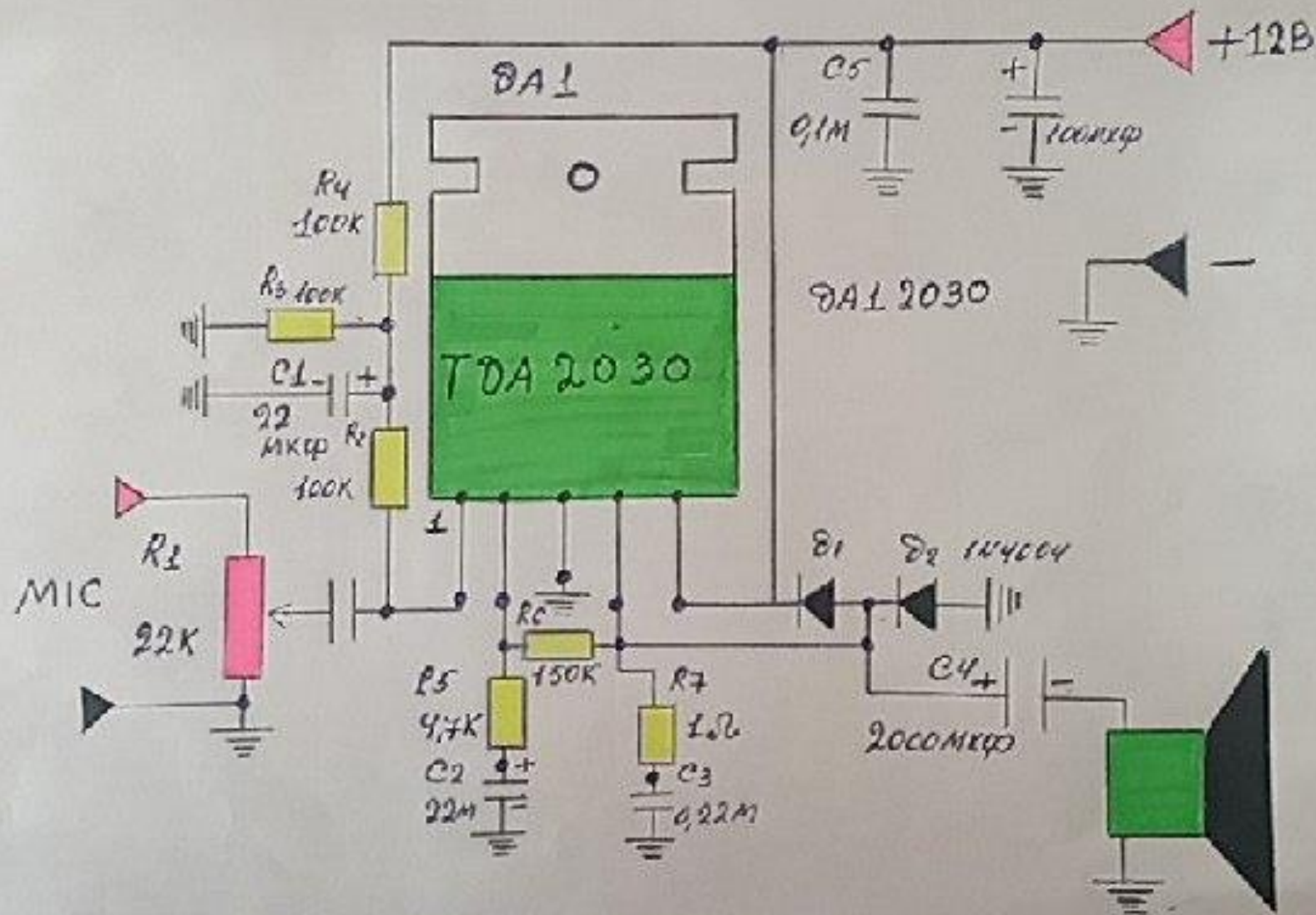

TDA 2030 микро схема с усилителем 10W и мик. Кухонный усилитель

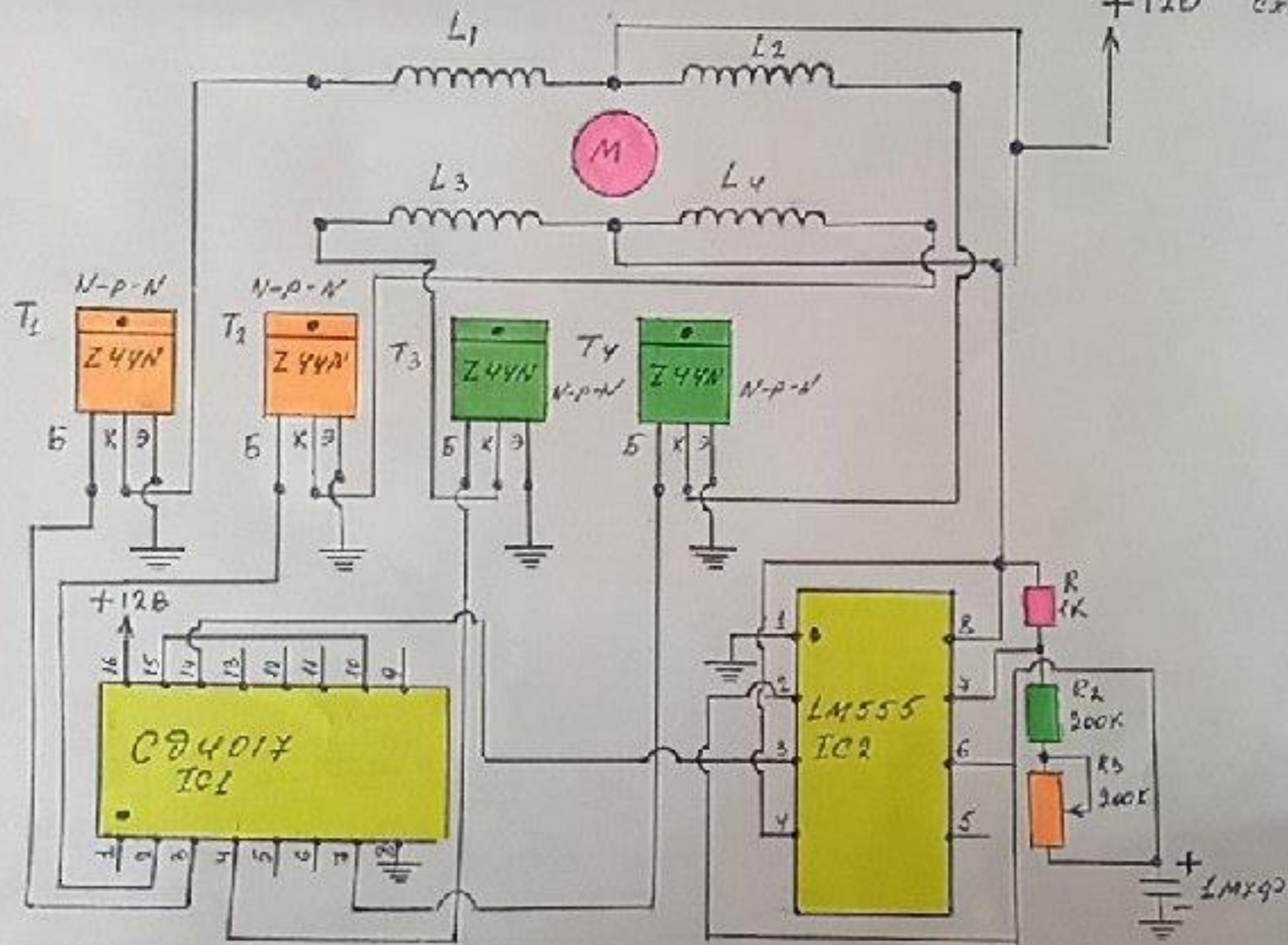LM 555 CD 4017 микро схематор орган сводомитической регулятор моторности
 +12В
 звуковой
 сигнал



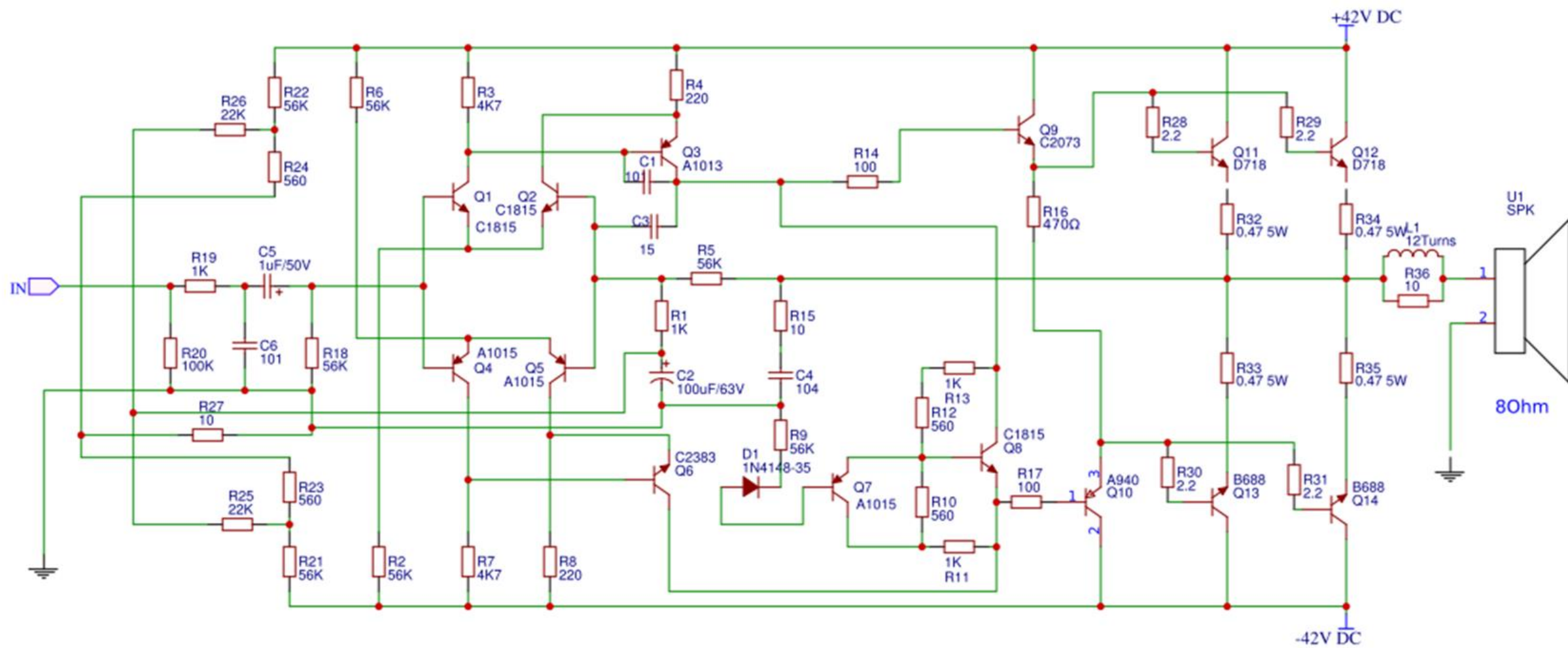


3A Transformer


2MFD
WV 400V. AC

High Voltage


Springs


Touch Switch

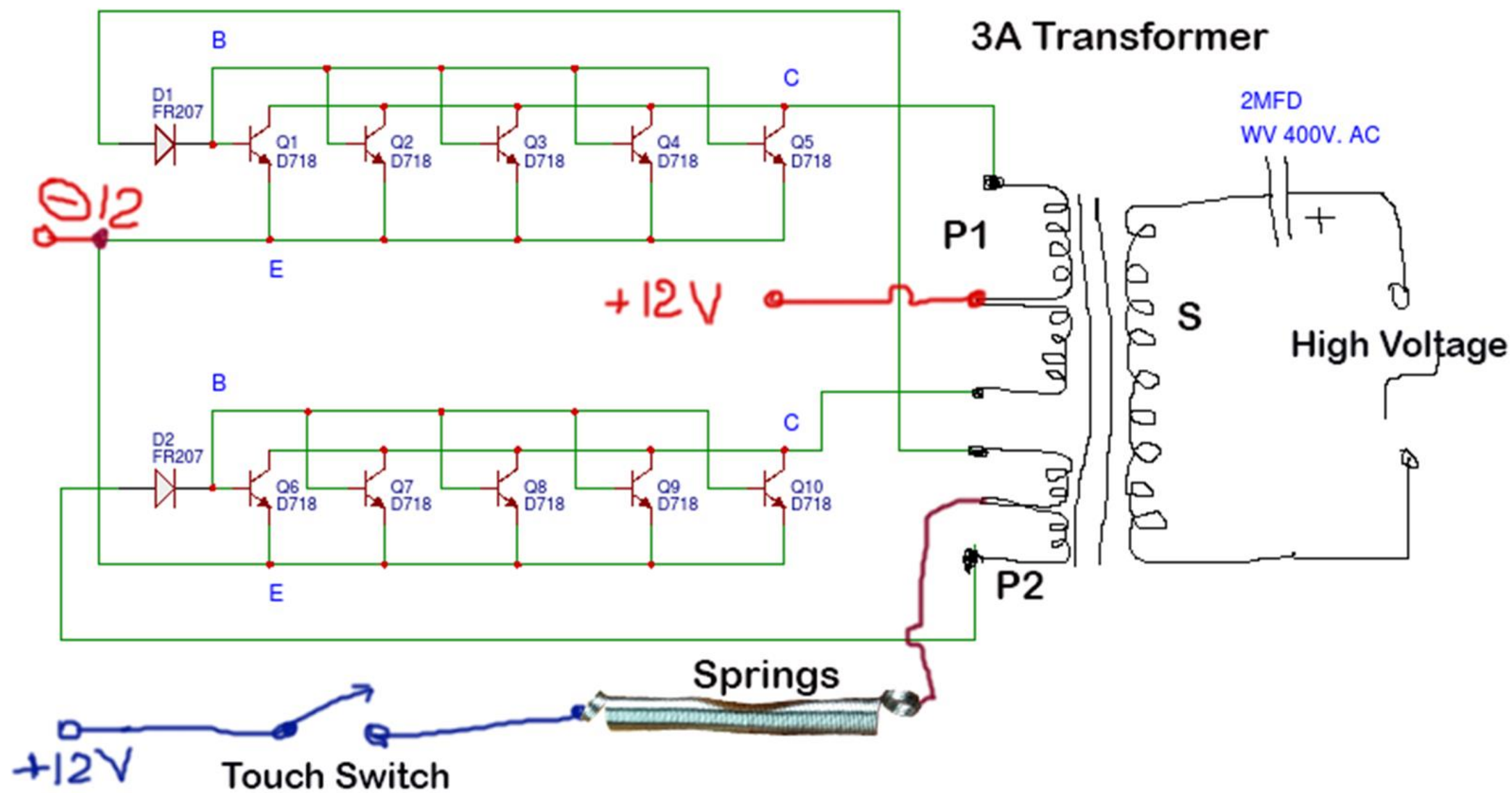

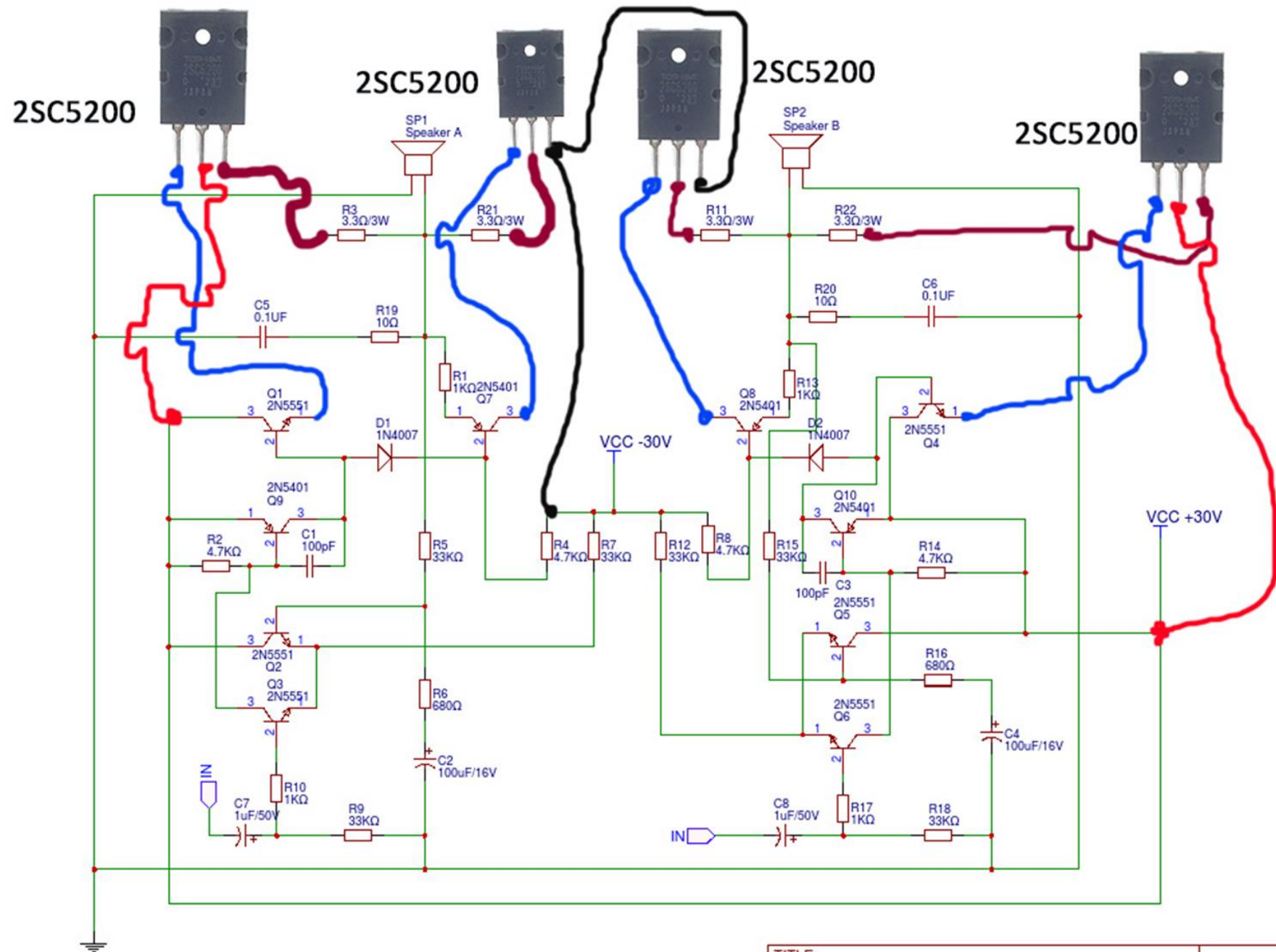


TITLE:

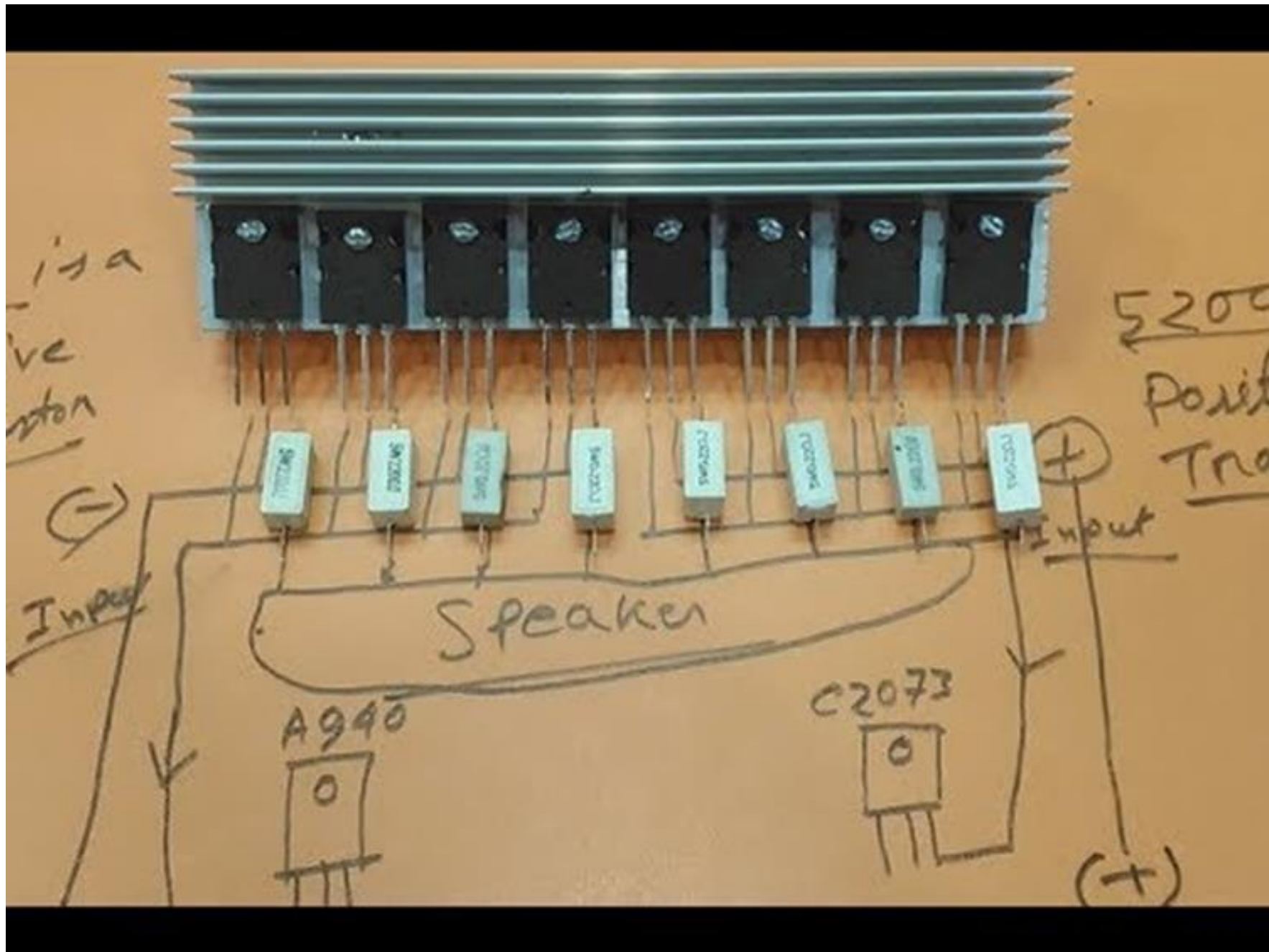

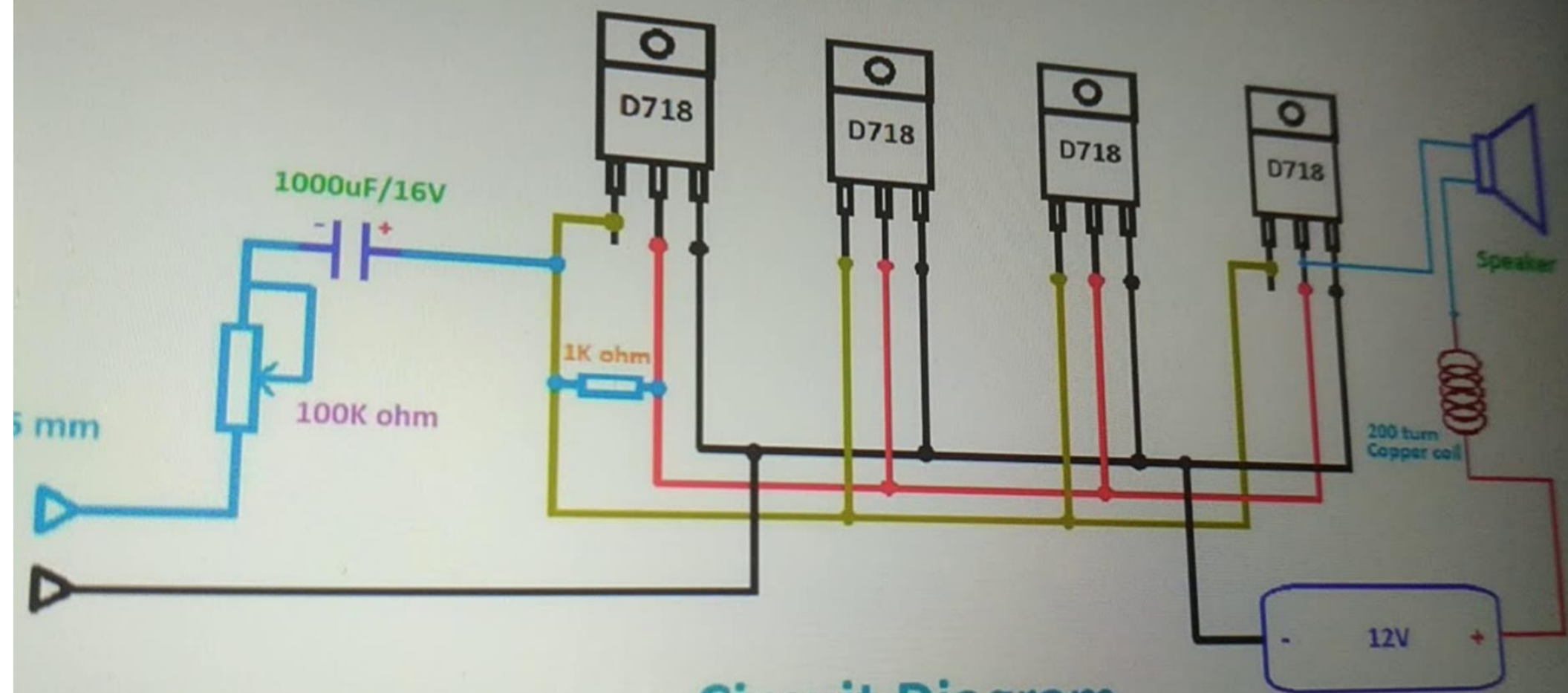


Circuit Diagram

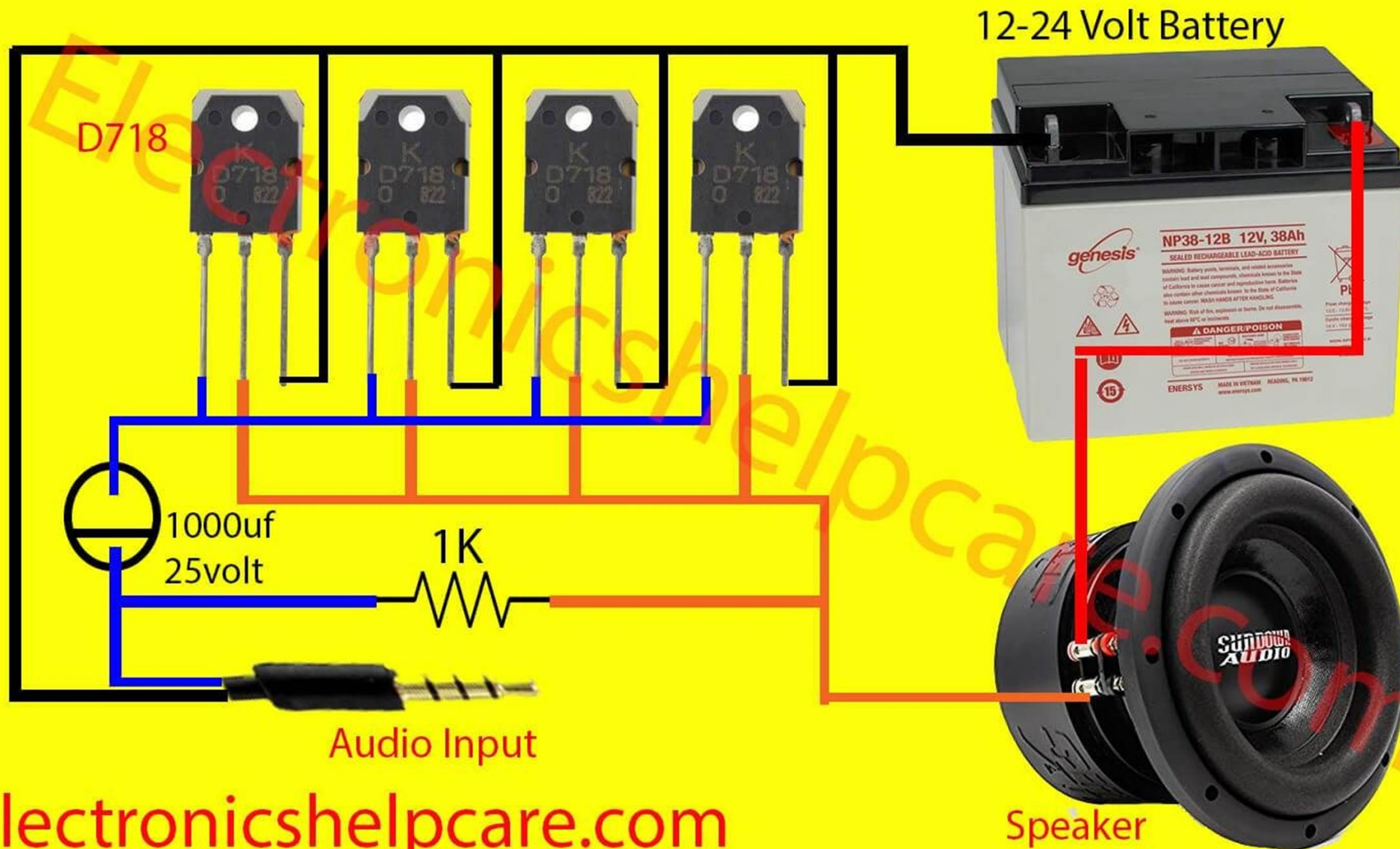

Electronicshelpcare.com


Stereo Audio Amplifier Using two D718

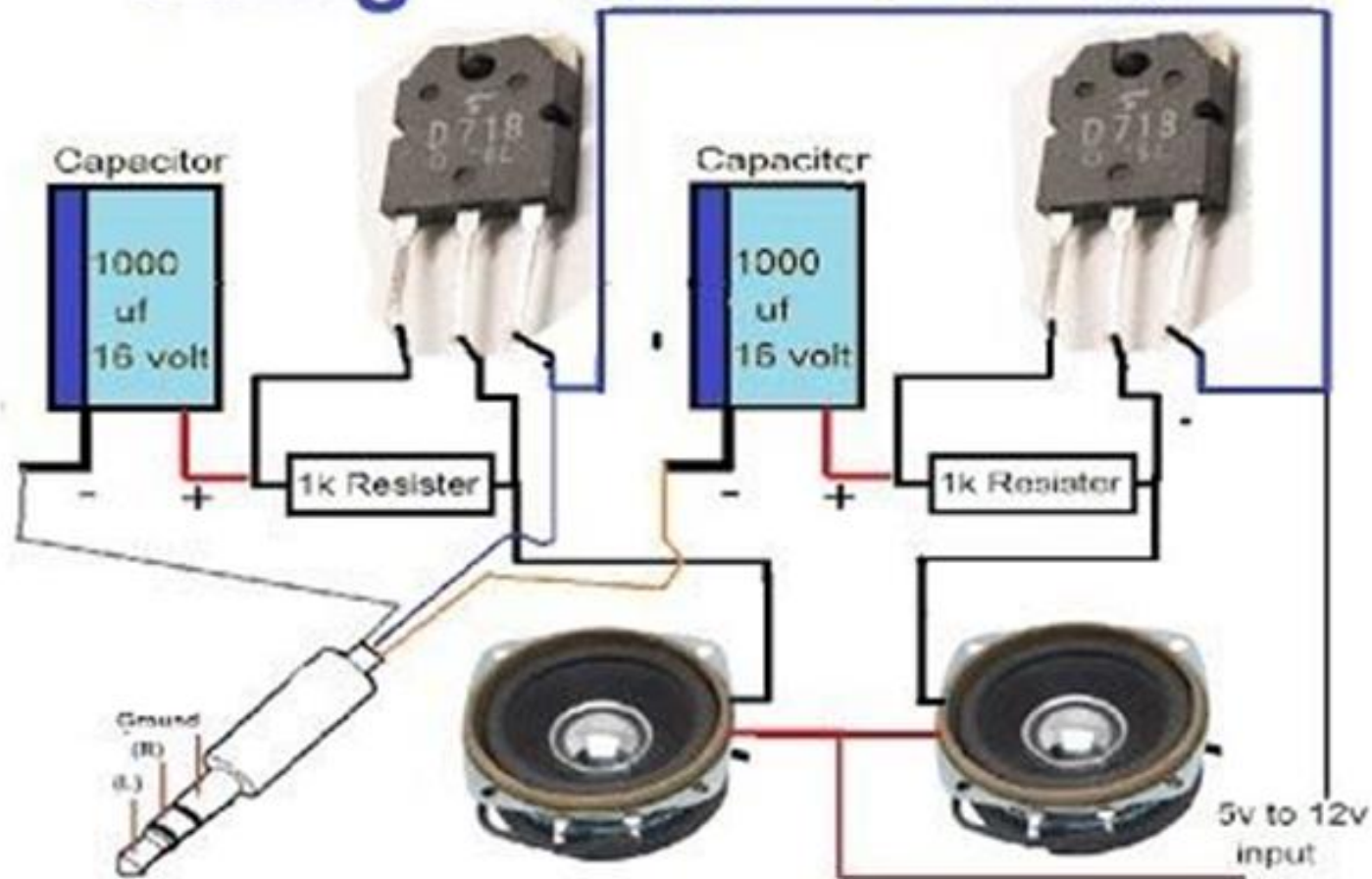



350K+ VIEW'S

left


right

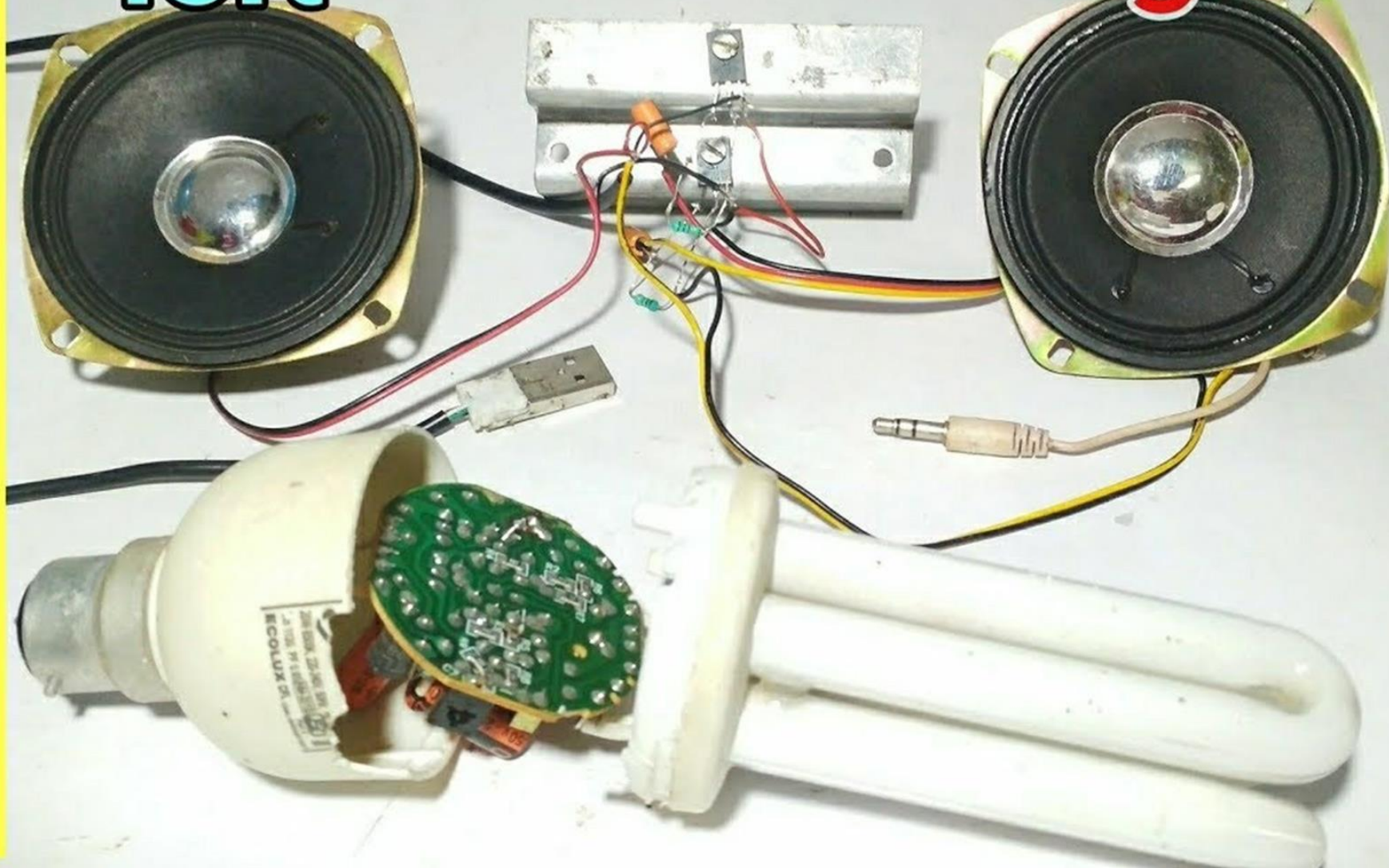


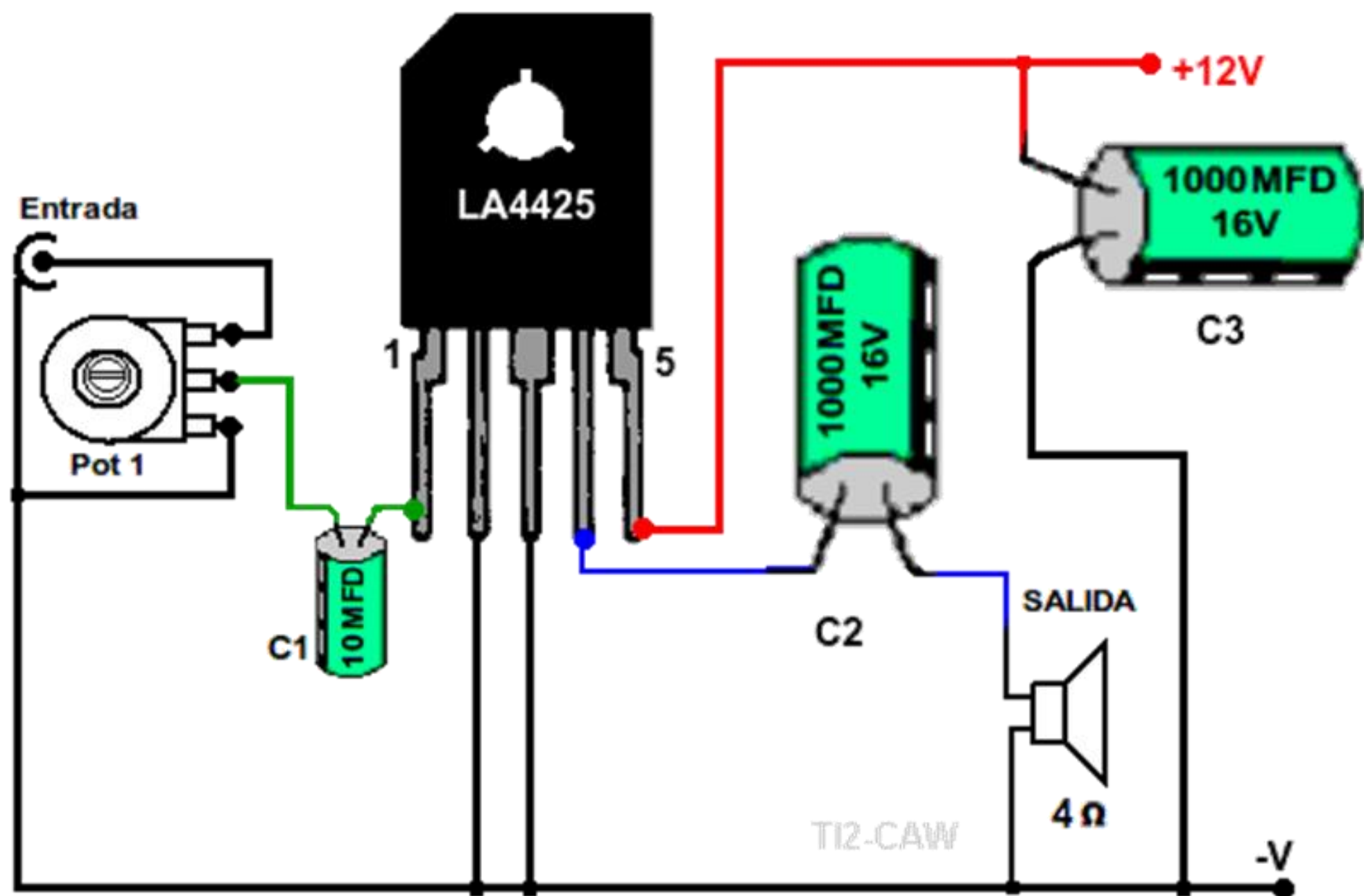

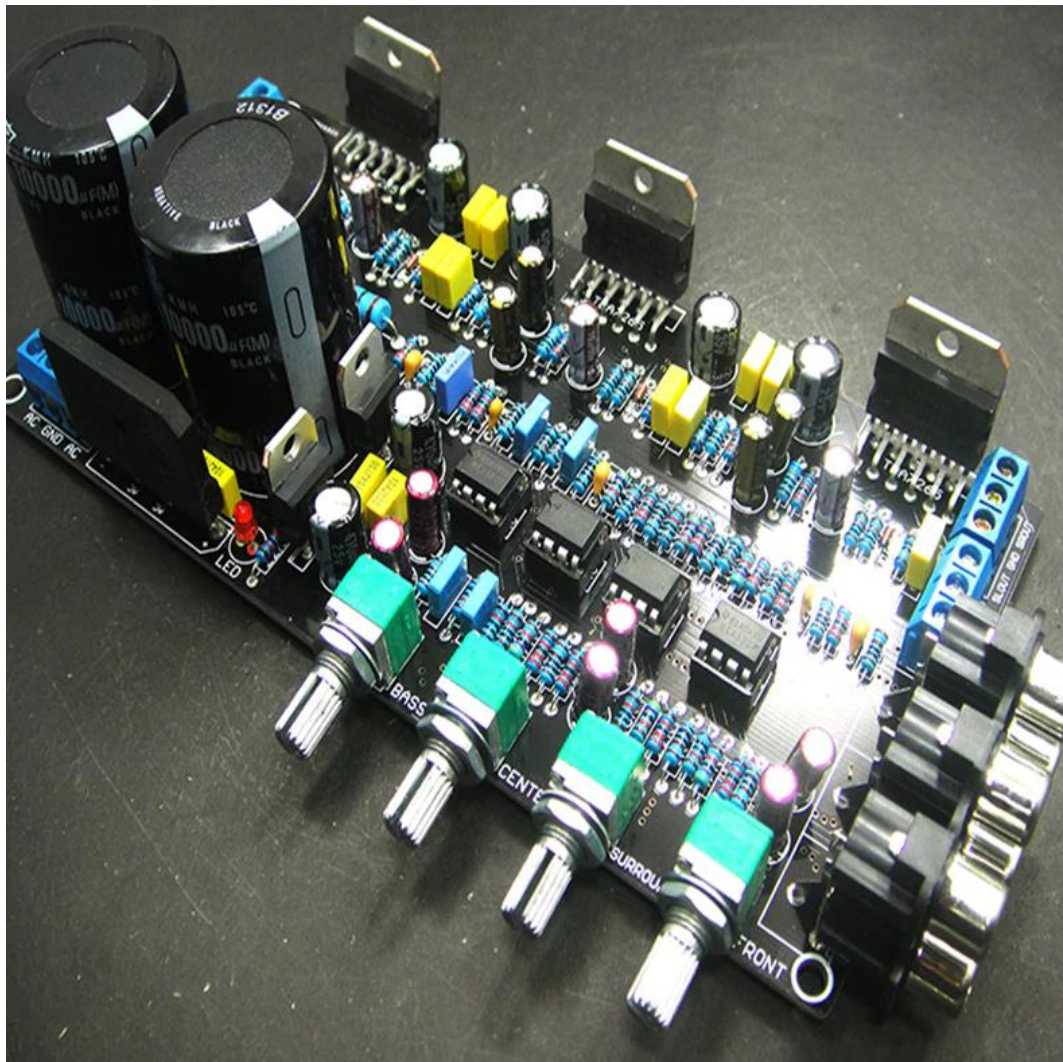


AIYIMA

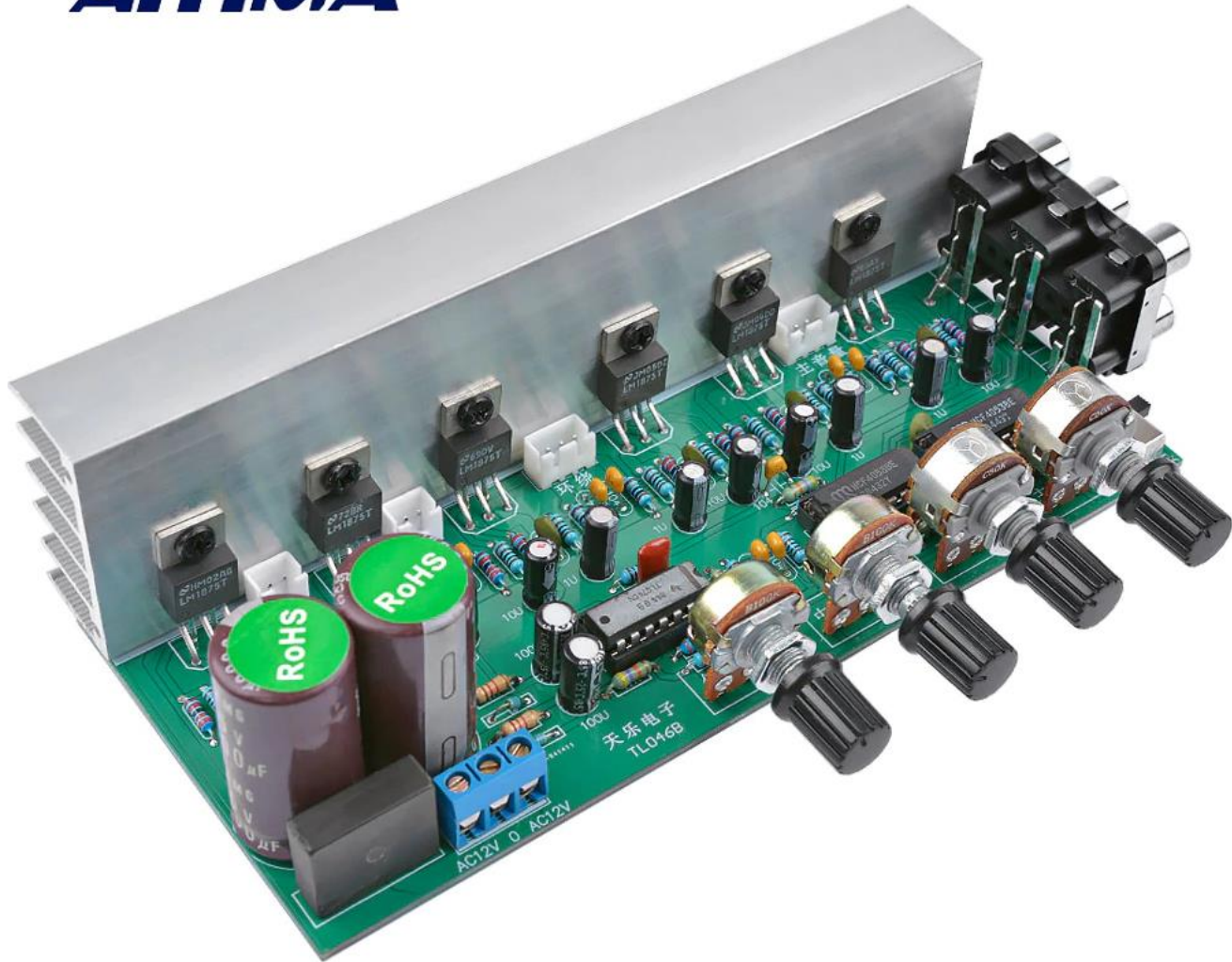

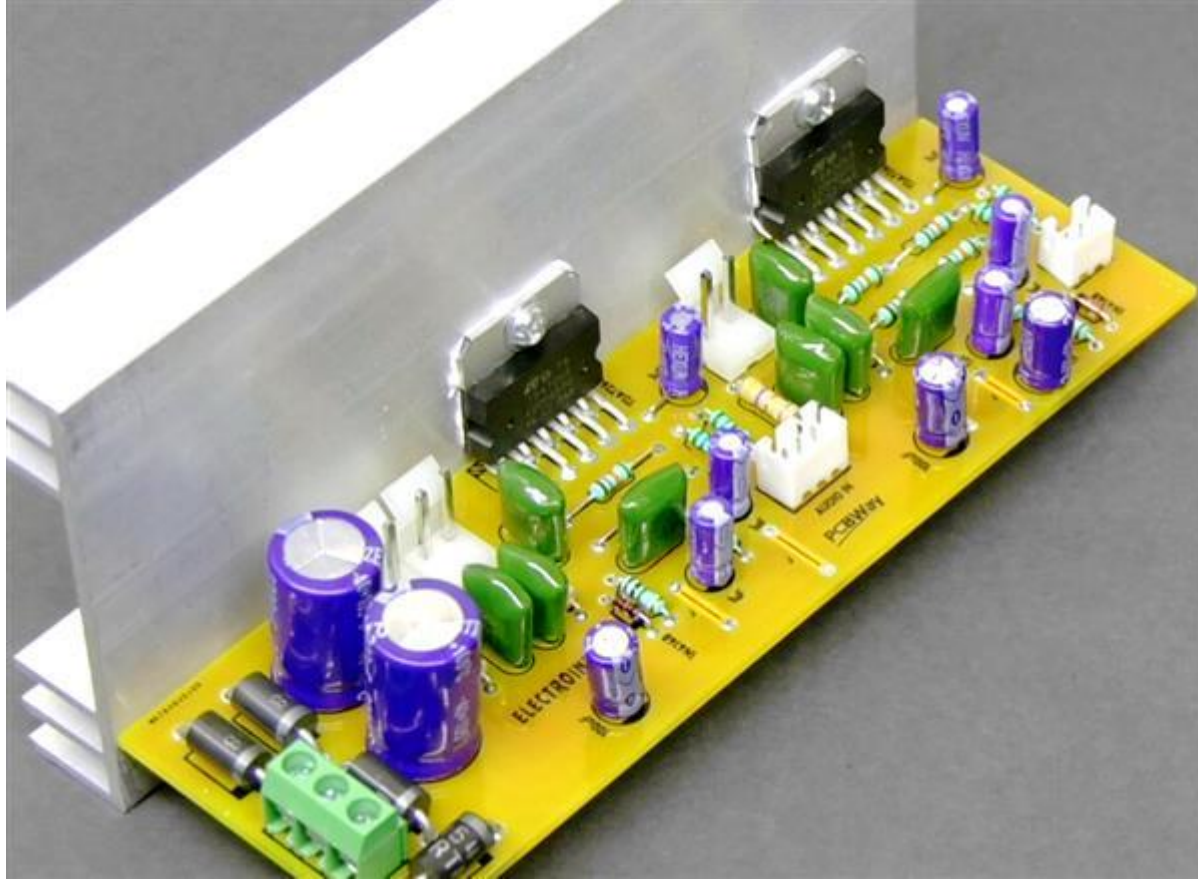

D718 Stereo Amplifier

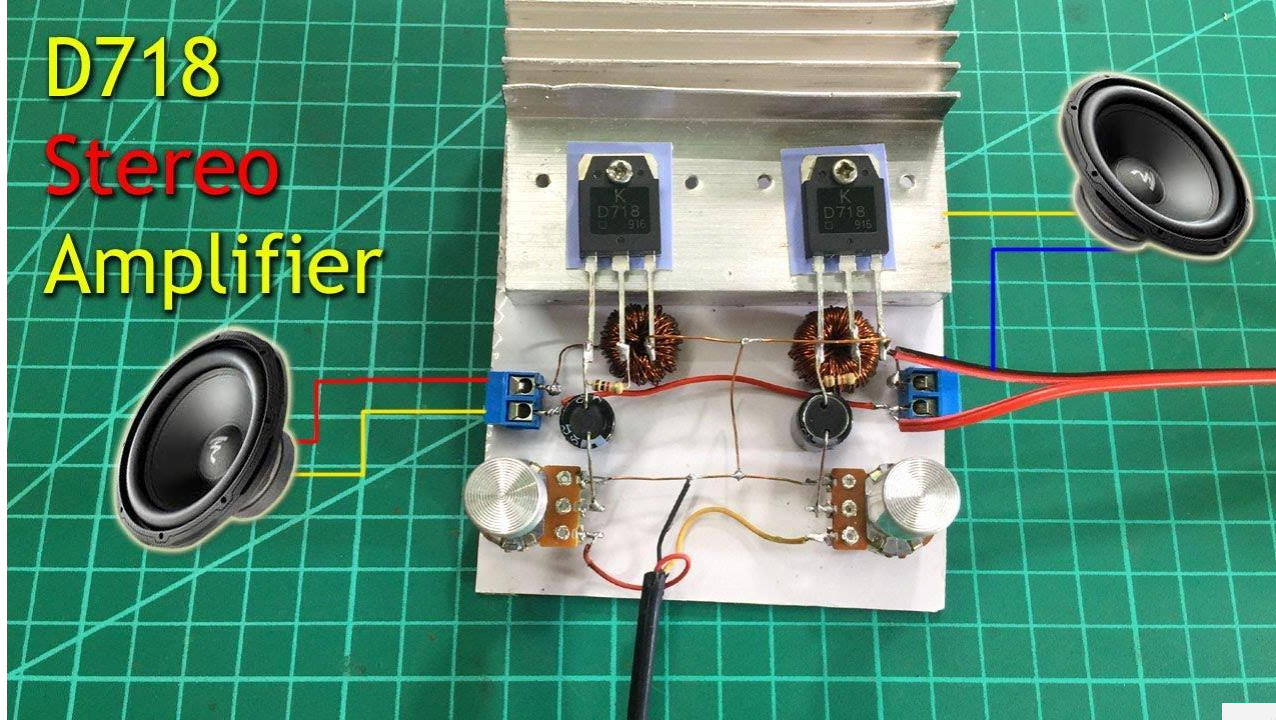


Diy Amplifier 13007 From The Old Computer Power Supply




AMPLIFIER

**IRFZ44N
AMPLIFIER**

**STEREO
POWERFUL**

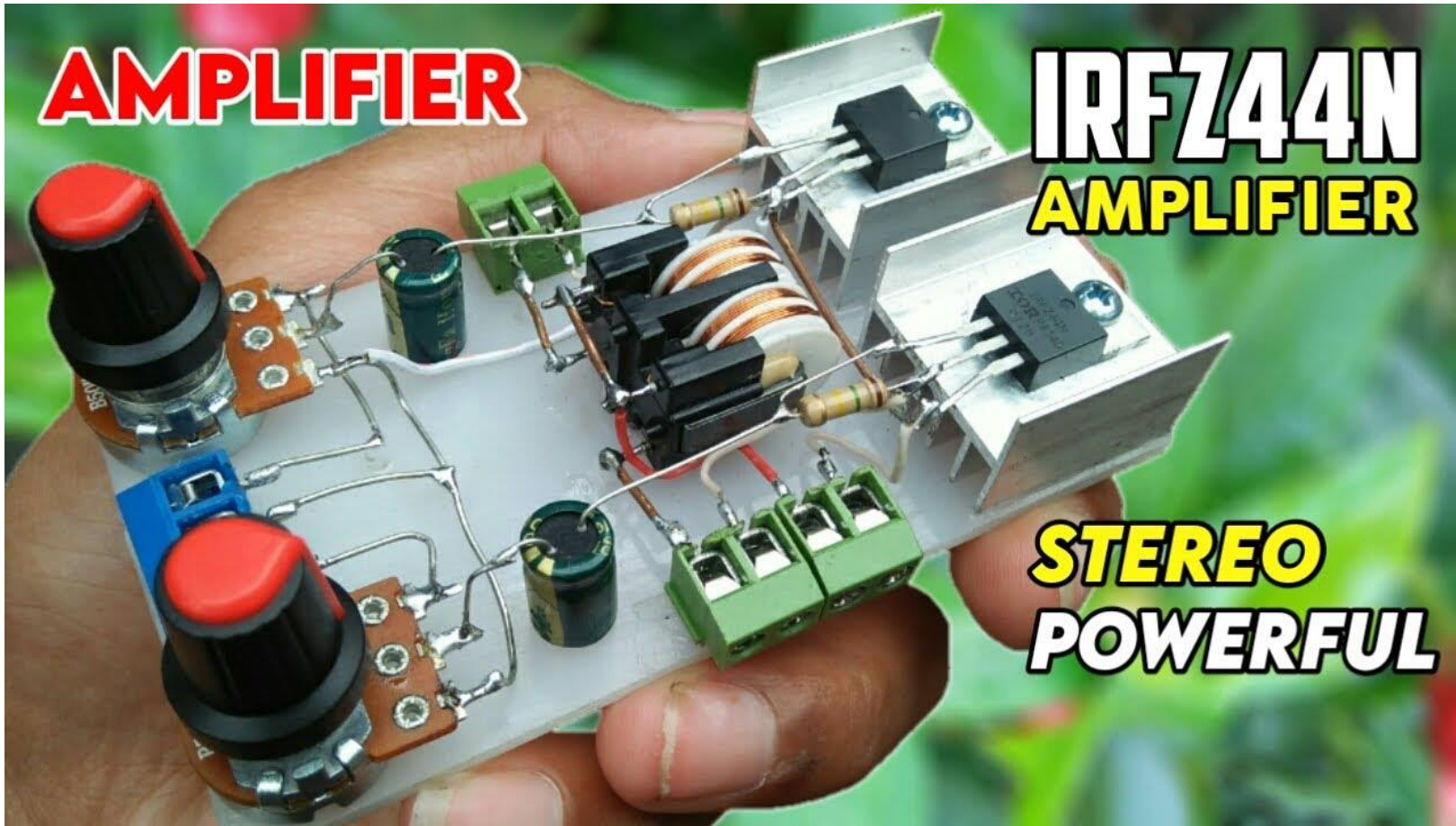

Bass Treble With Echo

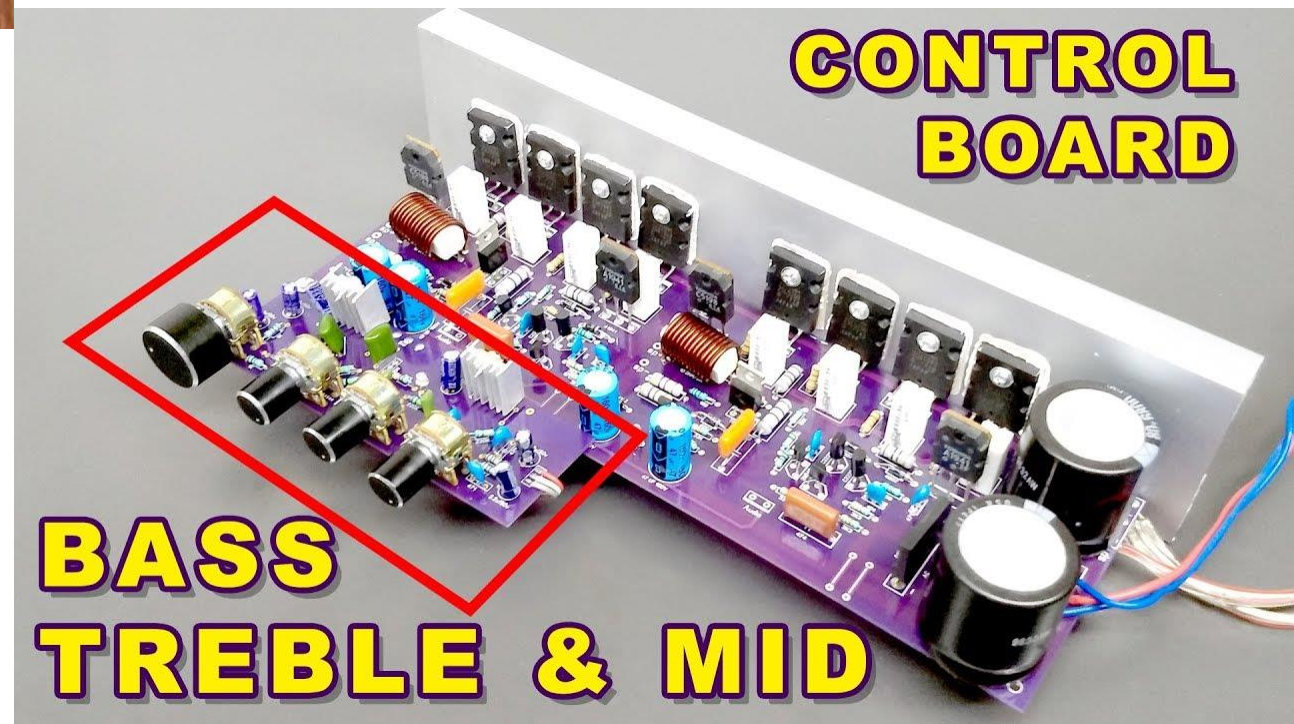

Topshiriqlar

1	2 tranzistorli ovoz kuchaytirgich 1 tranzistorli ovoz kuchaytirgich 3 tranzistorli ovoz kuchaytirgich 4 tranzistorli ovoz kuchaytirgich	Topshirqni har bir talaba jurnal nomeri bo'yicha tanlab. Jurnal nomeridagi quvvat bo'yicha sxemani tuzib MultiSim dasturida bajarish